
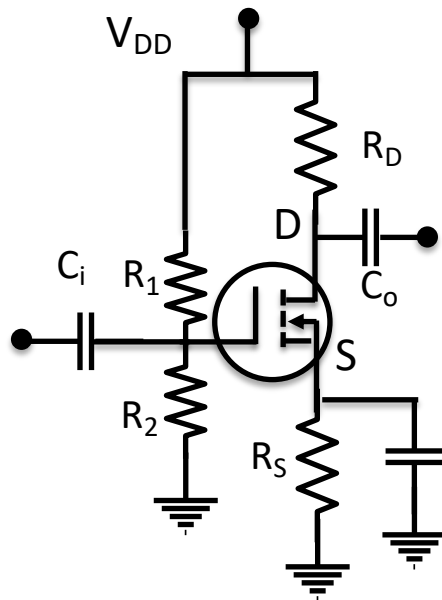


CMOS Common Emitter amp

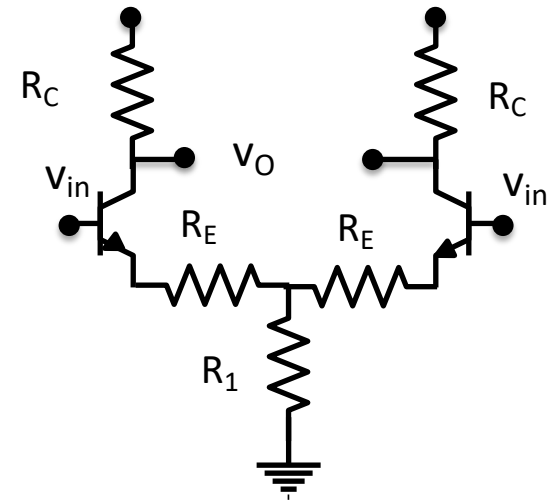- Pick power
- $V_{DD} = i_D R_D + V_{DS} + i_D R_S$
- $V_{GS} = V_G - i_S R_S$
- $V_G = V_{DD} \frac{R_1}{R_1 + R_2}$
- $i_D = k(V_G - V_{TH})^2$
- Bias around $\frac{V_{DD}}{3}$
- Pick gain, $A = \frac{R_D}{R_S + \frac{1}{g_m}}$



Differential amp



- Pick power ∓ 12
- Choose collector current ($2mA$) by picking R_1
- Pick gain, $A = \frac{R_C}{2R_E}$
- Two port model
- $\begin{pmatrix} i_1 \\ i_2 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \end{pmatrix}$